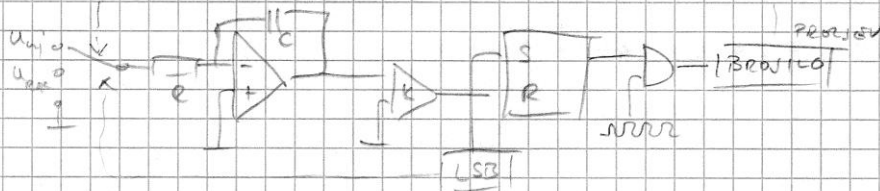


ELEKTRONIKA INSTRUMENTACNA

Tomislav Poraić
003697850

DOMAĆA ZADACA 2

1. $f_{osc} = 1 \text{ MHz}$ $U_{REF} = 5 \text{ V}$ $N_0 = 10^4$ $U_{inj} = 3.6 \text{ V}$ $U_{sum} = 180 \text{ mV}$
 $f_{sum} = 125 \text{ Hz}$




Bez sumacije: $\frac{N_0}{f_{osc}} \cdot U_{inj} = U_{REF} \cdot \frac{N_{sum}}{f_{sum}}$

$N_{sum} = N_0 \frac{U_{inj}}{U_{REF}} = 7200 \text{ impulsa}$

$T_0 = \frac{N_0}{f_0} = 10 \text{ ms}$


$T_{sum} = 8 \text{ ms}$

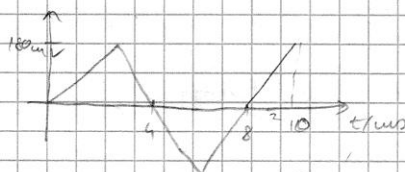


$U_{sum, de} = \frac{180 \text{ mV} \cdot 2 \text{ ms}}{T_0 \cdot 2} + 3.6 \text{ V} = 3.618 \text{ V}$

sumacije: $N_{sum} = 7236$

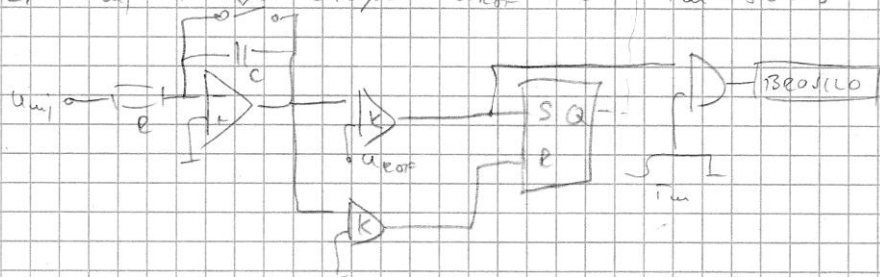2. $U_{inj} = 4 \text{ V}$ $T = 240 \text{ ms}$ $U_{REF} = -2 \text{ V}$ $T_{sum} = 50 \text{ ms}$



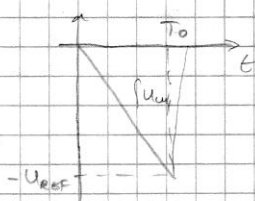


$$T_0 = T \cdot \frac{U_{REF}}{U_{inj}} = 120 \mu s$$

$$N = \frac{T_{inj}}{T_0} = 416.67 \approx 416 \text{ impulsa}$$

$$p = \frac{416.67 - 416}{416} = 0.16 \%$$

$$T'_0 = T_0 \cdot \left(1 + \frac{0.16}{100}\right) = 120.1923 \mu s$$

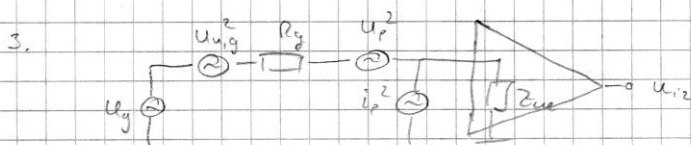Šumovje frekvencije 10 kHz ne utječe na mjerenje jer je period šumovje višebrnake periode ADP-a, dok šumovje od 30 kHz utječe na mjerenje.



$$U_p^2 = 4 \cdot 10^{-16} \text{ V}^2/\text{Hz}$$

$$i_p^2 = 10^{-22} \text{ A}^2/\text{Hz}$$

$$U_{N,g}^2 = 4 k R_g T = 3.3 \cdot 10^{-17} \text{ V}^2/\text{Hz}$$

$$R_g = \sqrt{\frac{U_p^2}{i_p^2}} = 2000 \Omega$$

$$U_{N,uz}^2 = A_0^2 \cdot \left(\frac{Z_{ue}}{Z_{ue} + R_g}\right)^2 \cdot \left(\frac{\pi}{2} R_g \cdot (U_{N,g}^2 + U_p^2 + R_g^2 i_p^2)\right)$$

$$= 2.65 \cdot 10^{-7} \text{ V}^2$$

$$U_{N,ef} = 514.8 \mu V_{ef}$$

$$F = \frac{U_{N,g}^2 + U_p^2 + R_g^2 i_p^2}{\frac{\pi}{2} U_{N,g}^2} = 16$$

$$4. \quad U_p = 4 \cdot 10^{-16} \text{ V}^2/\text{Hz} \quad i_p = 10^{-22} \text{ A}^2/\text{Hz} \quad A_0 = 10$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi R_0 C_2} = 24868 \text{ Hz}$$

$$U_{eq,12}^2 = \frac{\pi}{2} f_g \cdot A_0^2 \cdot 4k_B T$$

$$U_{eq,12}^2 = 6.47 \cdot 10^{-10} \text{ V}^2$$

$$U_{R_2,12}^2 = 6.47 \cdot 10^{-11} \text{ V}^2$$

$$U_{p,uc}^2 = \frac{\pi}{2} f_g \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)^2 (U_p^2 + (R_1 || R_2) i_p^2) = 4.09 \cdot 10^{-8} \text{ V}^2$$

$$U_{N,12}^2 = \sum U^2 = 4.16 \cdot 10^{-8} \text{ V}^2$$

$$U_{12,N} = 204.1 \text{ } \mu\text{V}_{eff}$$

$$Z = \frac{U_{FS}}{2u} = 244 \text{ } \mu\text{V}$$

$$2^u \cdot Z > G \cdot U_{12,N}$$

$$u > \log_2 \frac{G \cdot U_{12,N}}{Z} = 2.33$$

$$\Rightarrow u = 3 \text{ Bits}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$5. \quad U_{sr} = 0.5 \text{ V} \quad U_0 = 3 \text{ V}$$

$$U_{sr} = \frac{1}{T} \int_0^T U_{REF} u(t) dt = \frac{1}{T} \left(- \int_0^{T/2} U_0 \sin(\omega t + \varphi) + \int_{T/2}^T U_0 \sin(\omega t + \varphi) \right)$$

$$= \frac{1}{T} \cdot \frac{U_0}{\omega} (\cos(\pi + \varphi) - \cos \varphi - \cos(\varphi + 2\pi) + \cos(\pi + \varphi))$$

$$= \frac{2U_0}{\pi} \cos \varphi$$

$$\varphi = 74.82^\circ$$

$$Z = R + \frac{1}{j\omega C} = R - j \frac{1}{\omega C}$$

$$\angle Z = \arctan \frac{1}{\omega RC} = 74.82^\circ$$

$$\frac{1}{\omega C} = 3.6857 R \quad (1)$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} = \frac{U_0}{I} = 60 \Omega$$

$$R = 15.71 \Omega$$

$$C = 2.7484 \mu\text{F}$$