

UETM BOE 2014/2015. EI

(1) $N=16$, $t_{AD}=9,779 \mu s$, $\pm 2,5V$, $R_{ON}=2 \Omega$

a) $t_{AKV} = 221 ns$

$$U \exp\left(-\frac{t_{AKV}}{\tau}\right) \leq 1 \text{ LSB}$$

$$U \exp\left(-\frac{t_{AKV}}{\tau}\right) \leq \frac{U}{2^N}$$

$$-\frac{t_{AKV}}{\tau} \leq \ln \frac{1}{2^N}$$

$$\tau \geq \frac{-t_{AKV}}{\ln \frac{1}{2^N}}$$

$$\tau \geq -\frac{221 \cdot 10^{-9}}{\ln \frac{1}{2^{16}}} \geq 1,9927 \cdot 10^{-8} s$$

$$\tau = R_{ON} \cdot C$$

$$C = \frac{\tau}{R_{ON}} = \frac{1,9927 \cdot 10^{-8}}{2} = 9,9636 \cdot 10^{-9} F$$

b) $\frac{dU}{dt} = \frac{I}{C}$

$$\frac{I}{C} \cdot t_{AD} \leq 1 \text{ LSB}$$

$$\frac{I}{C} \cdot t_{AD} \leq \frac{U_{FS}}{2^N}$$

$$I \leq \frac{C \cdot U_{FS}}{t_{AD} \cdot 2^N} = \frac{9,9636 \cdot 10^{-9} \cdot 5}{9,779 \cdot 10^{-6} \cdot 2^{16}} \leq 7,77 \cdot 10^{-4} A$$

$$c) \frac{1}{f_{uz}} = t_{AO} + t_{AV} = 9,779 \cdot 10^{-5} + 221 \cdot 10^{-5} \quad \text{für } CC = \text{full} \quad (2)$$

$$f_{uz} = 100 \text{ kHz}$$

$$d) f = 30 \text{ kHz}$$

$$u(t) = U_{\max} \cdot \sin(2\pi f t)$$

$$\frac{du(t)}{dt} \cdot t \leq \frac{LSB}{2}$$

$$\left(\frac{du(t)}{dt} \right)_{\max} = U_{\max} \cdot 2\pi \cdot f$$

$$U_{\max} \cdot 2\pi \cdot f \cdot t \leq \frac{VFS}{2 \cdot 2^N}$$

$$\frac{VFS}{2} \cdot 2\pi \cdot f \cdot t \leq \frac{VFS}{2 \cdot 2^N}$$

$$t \leq \frac{1}{2 \cdot 2^N \cdot \pi \cdot f} = \frac{1}{2 \cdot 2^{16} \cdot \pi \cdot 30 \cdot 10^3}$$


$$t \leq 8,095 \cdot 10^{-5} \text{ s}$$

② $R_{ul} = 30 \text{ k}\Omega$, $A = -30$, $R_3 = R_1 \parallel R_2$, $f_g = 30 \text{ kHz}$

$U_{nop} = 40 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$

$i_{nop} = 1 \text{ pA}/\sqrt{\text{Hz}}$

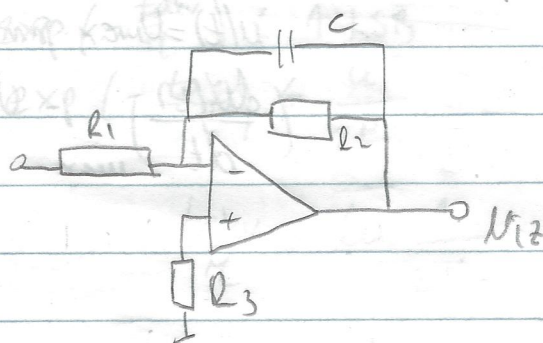a) $\pm 2 \text{ V}$, $N = 16$, $T = 300$, $K = 1,37 \cdot 10^{-14} \text{ V/K}$



$\omega = R_2 \cdot C$

$\omega = \frac{1}{T} = \frac{1}{R_2 C}$

$2\pi \cdot f \cdot R_2 \cdot C = 1$

$C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot R_2} = 5,89 \cdot 10^{-12} \text{ F}$

$R_1 = R_{ul} = 30 \text{ k}\Omega$

$A = -\frac{R_2}{R_1} \rightarrow R_2 = -A \cdot R_1 = 30 \cdot 30 = 900 \text{ k}\Omega$

$R_3 = R_1 \parallel R_2 = 29032,3 \text{ }\Omega$

$U_{n1}^2 = 4 \cdot k T R_1 = 4 \cdot 1,37 \cdot 10^{-14} \cdot 300 \cdot 30 \cdot 10^3 = 4,932 \cdot 10^{-10} \text{ V}^2/\text{Hz}$

$U_{n2}^2 = 4 k T R_2 = 4 \cdot 1,37 \cdot 10^{-14} \cdot 300 \cdot 900 \cdot 10^3 = 1,4796 \cdot 10^{-10} \text{ V}^2/\text{Hz}$


$U_{n3}^2 = 4 \cdot k \cdot T \cdot R_3 = 4 \cdot 1,37 \cdot 10^{-14} \cdot 300 \cdot 29032,3 = 4,743 \cdot 10^{-10} \text{ V}^2/\text{Hz}$

doprinos otpornika na izlazu

$R_1: U_{nR1}^2 = U_{n1}^2 \cdot \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 \cdot f_g \cdot \frac{\pi}{2} = 4,932 \cdot 10^{-10} \cdot \left(\frac{900}{30}\right)^2 \cdot 30 \cdot 10^3 \cdot \frac{\pi}{2} = 2,0917 \cdot 10^{-8} \text{ V}^2/\text{Hz}$

$R_2: U_{nR2}^2 = U_{n2}^2 \cdot f_g \cdot \frac{\pi}{2} = 1,4796 \cdot 10^{-10} \cdot 30 \cdot 10^3 \cdot \frac{\pi}{2} = 6,9725 \cdot 10^{-10} \text{ V}^2/\text{Hz}$

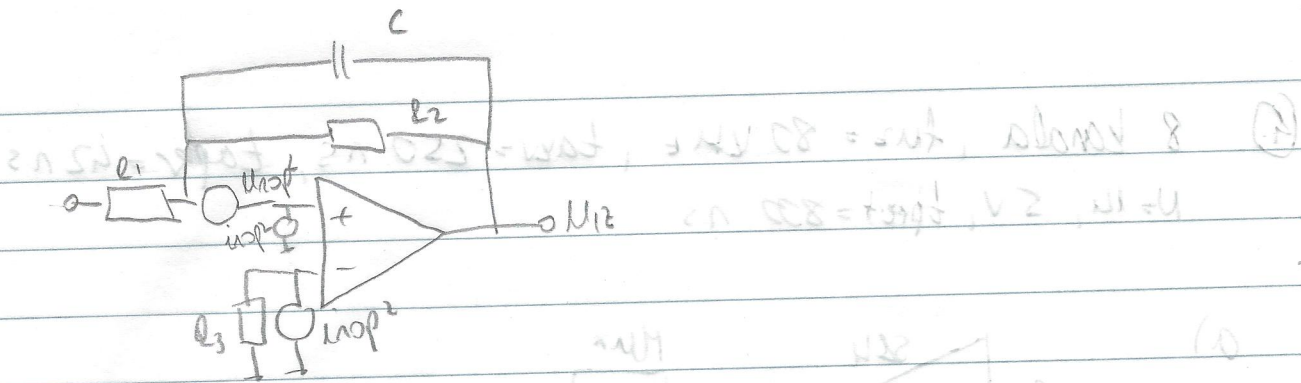$R_3: U_{nR3}^2 = U_{n3}^2 \cdot f_g \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 = 4,743 \cdot 10^{-10} \cdot 30 \cdot 10^3 \cdot 30 \cdot \frac{\pi}{2} = 2,0243 \cdot 10^{-8} \text{ V}^2/\text{Hz}$



op. pojačalo:

$$u_{m,op}^2 = \left[u_{nop}^2 + i_{nop}^2 \cdot R_3^2 + i_{nop}^2 \cdot (R_1 || R_2)^2 \right] \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)^2 \cdot f_g \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$= \left[u_{nop}^2 + 2 \cdot i_{nop}^2 \cdot R_3^2 \right] \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)^2 \cdot f_g \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$= \left[(40 \cdot 10^{-12}) + 2 \cdot (1 \cdot 10^{-12} \cdot 29032,3^2) \right] \cdot (1 + 30)^2 \cdot 32 \cdot 10^3 \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$u_{m,op}^2 = 1,4879 \cdot 10^{-7} \text{ V}^2/\text{Hz}$$

$$\begin{aligned} u_k: u_{m,u_k}^2 &= u_{m,u_1}^2 + u_{m,u_2}^2 + u_{m,u_3}^2 + u_{m,op}^2 \\ &= 2,0917 \cdot 10^{-8} + 6,9725 \cdot 10^{-10} + 2,0243 \cdot 10^{-8} + 1,4879 \cdot 10^{-7} \\ &= 1,9065 \cdot 10^{-7} \text{ V}^2/\text{Hz} \end{aligned}$$

$$u_{m,u_{k,ef}} = 4,3663 \cdot 10^{-4} \text{ V}_{ef}$$

$$u_{m,u_{k,pp}} = 6 \cdot 4,3663 \cdot 10^{-4} = 2,6198 \cdot 10^{-3} \text{ V}_{pp}$$




$$\frac{u_{m,u_{k,pp}}}{250} = \frac{2,6198 \cdot 10^{-3}}{250} = 10,4792 = 2^n$$

250

$$\frac{4}{2^{10}}$$

$$n = 5,42 \rightarrow m = 6$$

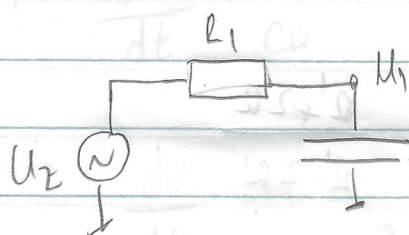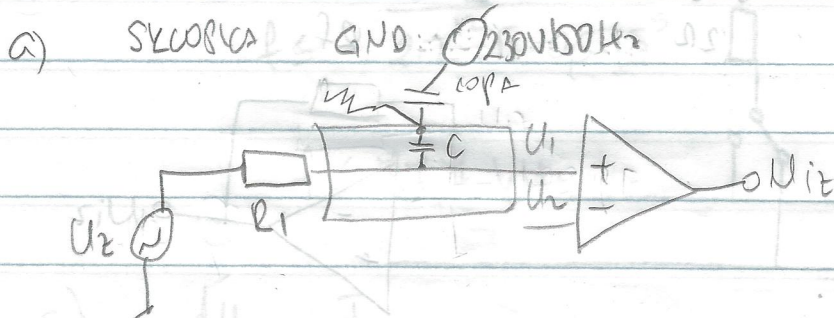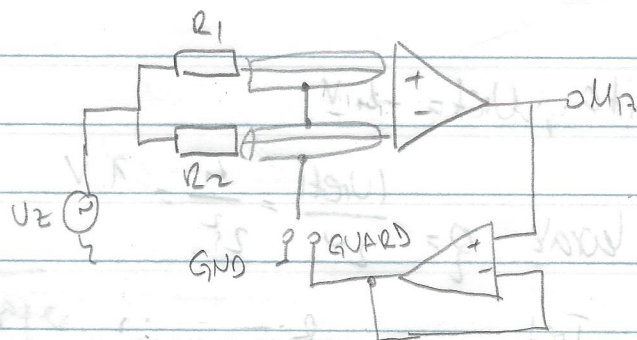③ $R_1 = 9 \text{ k}\Omega, R_2 = 10 \text{ k}\Omega$



$f_{sw} = f_i = 1 \text{ kHz} = 10^3$

$$\frac{U_1}{U_Z} = \frac{1}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega C R_1}$$


vijedi i za U_Z

$$U_{iZ} = A_0 U_0 = A_0 (U_1 - U_2) = A_0 U_Z \left[\frac{1}{1 + j\omega C R_1} - \frac{1}{1 + j\omega C R_2} \right]$$

$$= 100 \cdot 1 \left[\frac{1}{1 + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1 \cdot 10^3 \cdot 9 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6}} - \frac{1}{1 + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6}} \right]$$


$U_{iZ} = 0,0628 \text{ V}$

b) SKUPKA GUARD

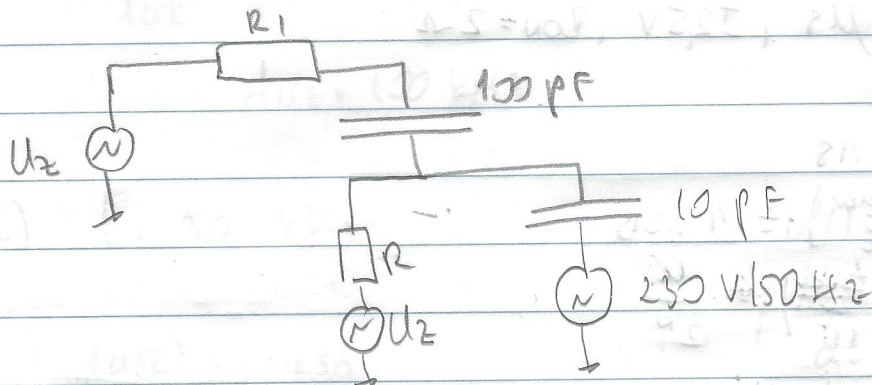

$$f_{\text{sum}} = 50 \text{ Hz}$$

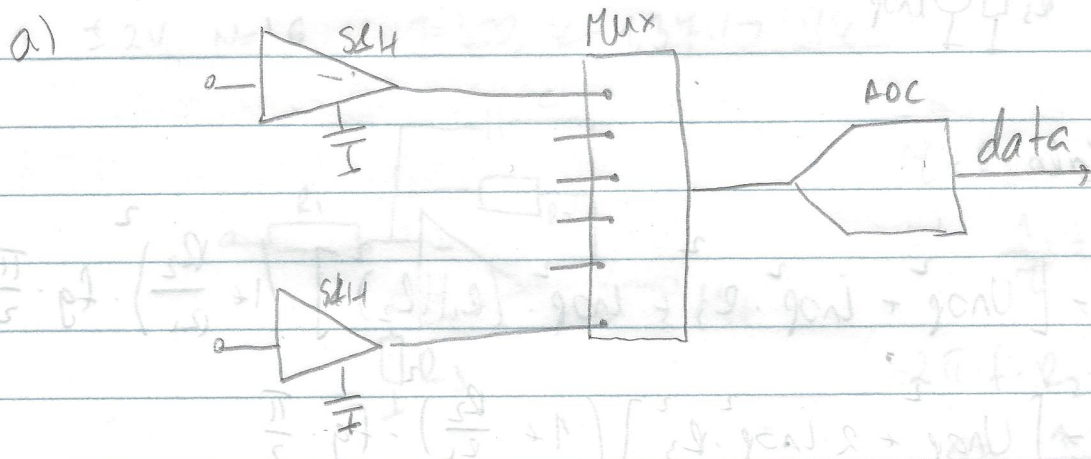4) 8 kanala, $f_{uz} = 80 \text{ kHz}$, $t_{akv} = 250 \text{ ns}$, $t_{aper} = 42 \text{ ns}$
 $N = 14$, 5 V , $t_{pret} = 800 \text{ ns}$



b) $R_1 = R_2 = 30 \text{ k}\Omega$ $t_{akv} = 250 \text{ ns}$
 $t_{aper} = 42 \text{ ns}$
 $t_{mir} = \infty$
 $t_{pret} = 800 \text{ ns}$

$$\frac{1}{f_{uz}} = 250 \cdot 10^{-9} + 42 \cdot 10^{-9} + 8(x + 800 \cdot 10^{-9})$$

$$x = 7,26 \cdot 10^{-9} \text{ s}$$

c) $\frac{U}{2^N} \cdot 100\% = \frac{5}{2^{14}} \cdot 100 = 0,0305\%$