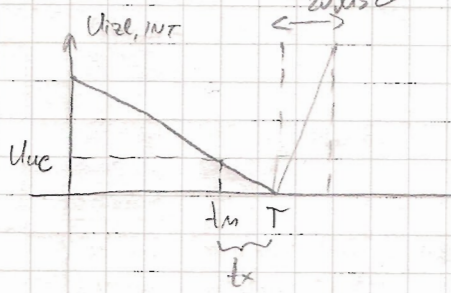


3. AUDITORNE

1. AD $U \rightarrow t$

Millerov integrator vrijeme povrata




$$U_{M,INT} = U_0 \left(1 - \frac{t}{T}\right)$$

$$U_M = U_0 \left(1 - \frac{t_M}{T}\right)$$

$$\frac{U_M}{U_0} = \frac{T - t_M}{T} = \frac{t_x}{T}$$

$$t_x = N \cdot \frac{1}{f_{osc}}$$

vrijeme u kojem brojimo impulse


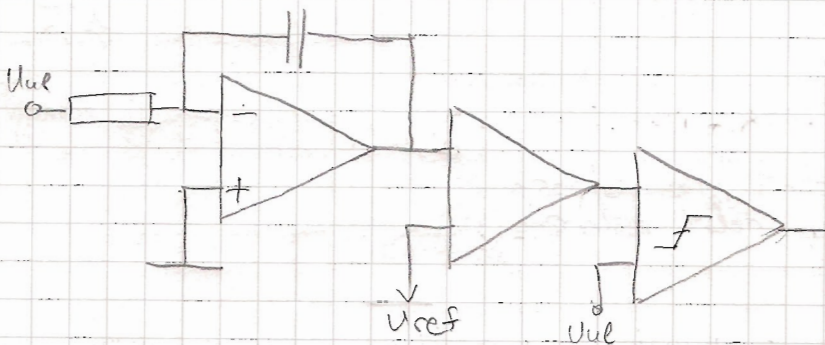


$$\frac{4,7V}{10V} = \frac{t_x}{10ms} \Rightarrow t_x = 4,7ms$$

$$N = 4,7ms \cdot 10kHz = 47$$

$$f_{s,max} = \frac{1}{10ms + 20\mu s} = 99,8 \text{ S/s (Hz)}$$

2. $U \rightarrow f$

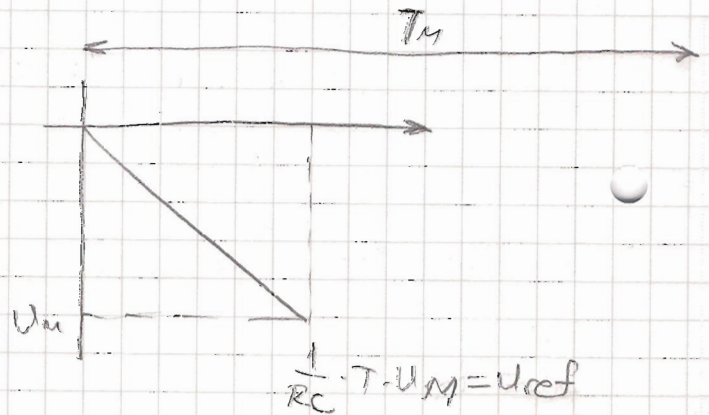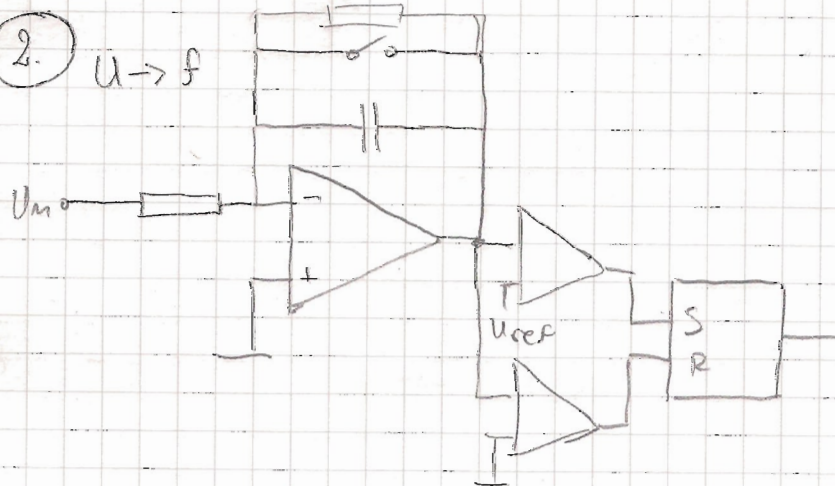

$$T = RC \cdot U_{ref} \frac{1}{U_M} = 300\mu s \cdot 3V \cdot \frac{1}{2,8V} = 321,429\mu s$$

$$T_M = 250ms$$



$$N = \frac{T_M}{T} = \frac{250ms}{321,429\mu s} = 777 \leftarrow \text{zaokružuje se na najve}$$

$$0 = U_{ref} \left(1 - \frac{T_{izb}}{T_{ov} \cdot e}\right) \Rightarrow T_{izb} \approx R_{ov} \cdot C = 0,477\mu s$$

$$\Rightarrow N' = \frac{T_M}{T + T_{izb}} = 776 \Rightarrow \varepsilon = \frac{777 - 776}{777} \approx 0,13\%$$

3.

CONTROL

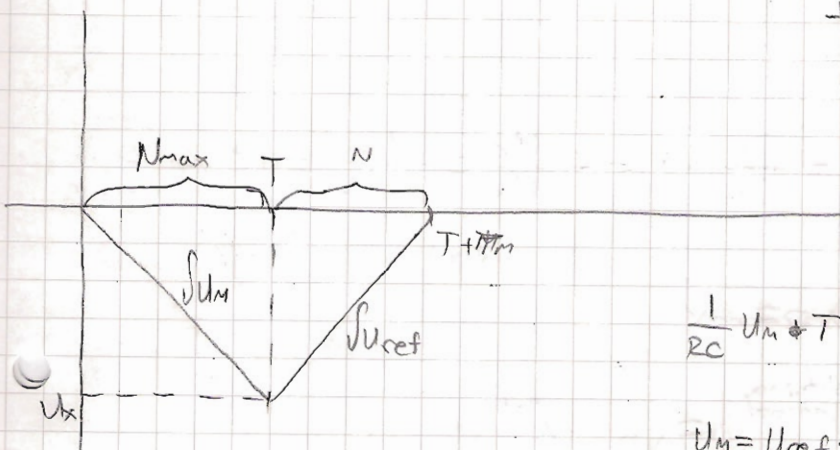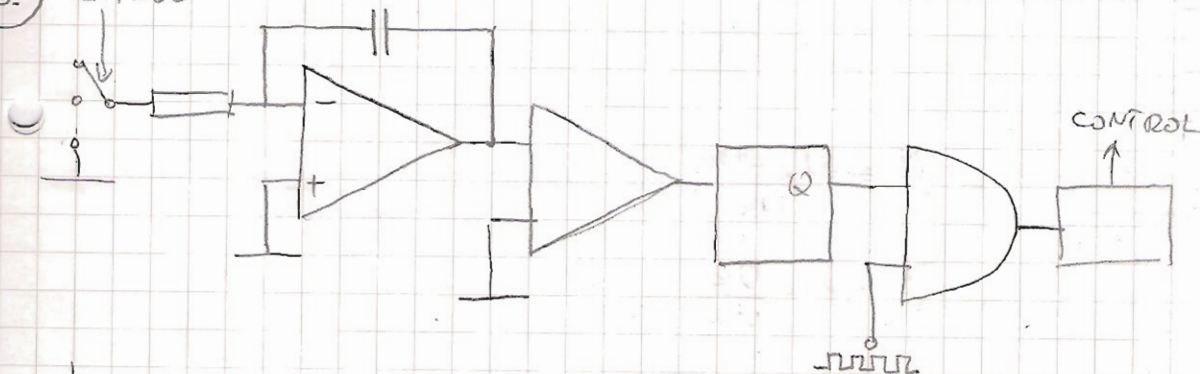

trebalo bi biti obrnuta slika zbog Uref

$$\frac{1}{RC} U_m \cdot T = \frac{1}{RC} U_{ref} \cdot T_m$$

$$U_m = U_{ref} \cdot \frac{T_m}{T} = U_{ref} \cdot \frac{N}{N_{max}}$$

$$N_{max} = 2^{14}$$

$$T = \frac{1}{50 \text{ Hz}} \leftarrow \text{ne smije biti kraći zbog snetiji mreže}$$

$$T = 20 \text{ ms} \Rightarrow f_{osc} = \frac{N_{max}}{T} = 819,2 \text{ kHz}$$


$$b) U_{max, in} = \frac{1}{RC} U_{ref} \cdot T \Rightarrow RC = \frac{2,5 \text{ V}}{5 \text{ V}} \cdot 20 \text{ ms} = 10 \text{ ms}$$

$$\tau = R_2 \cdot C_2 = 2 \cdot 1,05 \cdot 0,98 = 10,29 \text{ ms}$$

$$U_x' = \frac{1}{\tau} U_{ref} \cdot T = 4,859 \text{ V}$$

4. $U_m = U_{ref} \cdot \frac{T_x}{T}$

$U_m' = U_{ref} \cdot \frac{T_x'}{T}$

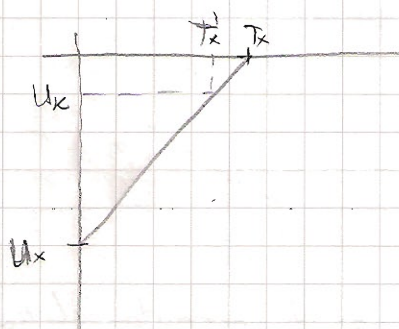

$$\frac{U_x}{T_x} = \frac{U_x - U_k}{U_x}$$

$$\frac{T_x'}{T_x} = 1 - \frac{U_k}{U_x}$$


$$\frac{U_m'}{U_m} = \frac{T_x'}{T_x}$$

$$D = \frac{U_m' - U_m}{U_m} = \frac{T_x'}{T_x} - 1 = - \frac{U_k}{U_x} = - \frac{15mV}{3V} = -0,5\%$$

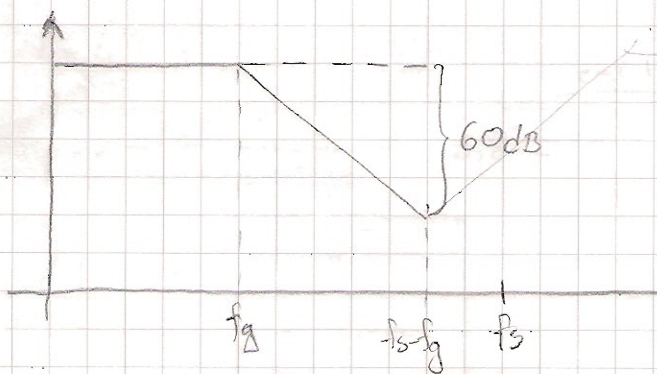5. $E_{RMS} = \frac{Q}{\sqrt{12}} = \frac{10V}{2^{12} \cdot \sqrt{12}} = 0,70477mV$

$$SNR = \frac{U_{sig}}{E_{RMS}} = \frac{\frac{1}{2} FS \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}}{E_{RMS}} \leftarrow \text{efektívna hodnota} = \sqrt{6} \cdot 2^{n-1}$$

$$SNR_{dB} = 20 \log(\sqrt{6} \cdot 2^{n-1}) = 10 \log 6 + 20(n-1) \log 2 = 6,02 \cdot n + 1,76 dB = 74 dB$$



$$S = \frac{60 dB}{\log \frac{f_s - f_g}{f_g}} = \begin{cases} 125,7 dB/dek \\ 71 dB/dek \end{cases}$$

6.

$$C_{RMS}^2 = \frac{E_{RMS}^2}{f_s/2} \Rightarrow C_{RMS} = \sqrt{2} \cdot \frac{E_{RMS}}{\sqrt{f_s}}$$

$$SNR = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} \cdot U_{FS}}{\sqrt{2} \cdot \frac{E_{RMS}}{\sqrt{f_s}} \cdot \sqrt{f_g}} = \sqrt{6} \cdot 2^{n-1} \cdot \sqrt{\frac{f_s}{2f_g}} = \sqrt{6} \cdot 2^{n+\Delta n-1}$$

Usrednjavanjem dobijemo veći SNR ako otpravamo većom f_s o d Nyquistove

$$n' = n + \Delta n$$

$$\sqrt{\frac{f_s}{2f_g}} = 2^{\Delta n}$$

$$f_s = 2f_g \cdot 2^{2 \cdot \Delta n} = 2 \cdot 100 \text{ kHz} \cdot 2^{2 \cdot 4} = \underline{\underline{51,2 \text{ MHz}}}$$

$$10 \log \frac{f_s}{2f_g} = 6,02 \cdot \Delta n$$

$$C_{RMS} = E_{RMS} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{3}} \left(\frac{2f_g}{f_s} \right)^{3/2}$$

$$SNR = \sqrt{6} \cdot 2^{n-1} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\pi} \left(\frac{f_s}{2f_g} \right)^{3/2} = 6,02 \cdot n - 3,41 + 30 \log \frac{f_s}{2f_g}$$

$$30 \log \frac{f_s}{2f_g} = 6,02 \cdot \Delta n$$

$$\frac{f_s}{2f_g} = 6,35 \Rightarrow f_s = \underline{\underline{1,27 \text{ MHz}}} \quad \text{za } \Sigma \Delta$$

7.

$$SNR = 6,02 \cdot n - 3,41 + 30 \log \frac{f_s}{2f_g}$$

$$120 = 6,02 \cdot 16 - 3,41 + 30 \log \frac{f_s}{2f_g}$$

$$30 \log \frac{f_s}{2f_g} = 27,09$$

$$\frac{f_s}{2f_g} = 8 \Rightarrow f_s = 16f_g = \underline{\underline{352 \text{ kHz}}}$$