

1. Nacrtajte shemu fazno osjetljivog pojačala (*lock-in*) s jednim operacijskim pojačalom i FET sklopom. Izračunajte napon na izlazu niskopropusnog filtra ako ulazni sinusni signal amplitude 3 V kasni u fazi u odnosu na referentni signal za  $60^\circ$ .

2. Na ulaz analognog fazno osjetljivog pojačala (*lock-in* pojačalo) doveden je signal:

$$u(t) = 4 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot t + 30^\circ) + \\ + 1 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 1230 \text{ Hz} \cdot t + 50^\circ) + 0,5 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 2730 \text{ Hz} \cdot t + 70^\circ).$$

Odredite napon horizontalne i vertikalne projekcije (*in-phase* i *quadrature* komponente) na izlazu iz pojačala ako je frekvencija referentnog signala 2730 Hz.


3. Na ulaz sklopa s fazno vezanom petljom (PLL) doveden je signal vremenski promjenjive frekvencije oblika  $f(t) = 10 \text{ kHz} + 200 \text{ Hz} \cdot \sin(2\pi \cdot 5000 \text{ Hz} \cdot t)$ . Odredite amplitudu promjene frekvencije signala na izlazu iz naponski kontroliranog oscilatora PLL-a ako je niskopropusni filter u PLL-u prvog reda, istosmjernog jediničnog pojačanja i gornje granične frekvencije 100 Hz. Konstanta PLL-a je  $K_V = 10^4 \text{ s}^{-1}$ , a frekvencija oscilatora u slobodnom režimu je 10 kHz.

4. Odredite izlazni napon šuma invertirajućeg pojačala izvedenog operacijskim pojačalom. Pojačanje pojačala je  $-10$ , a ulazni otpor  $10 \text{ k}\Omega$ . Otpornici su odabrani tako da je minimiziran izlazni napon pomaka pojačala. Operacijsko pojačalo ima spektralnu gustoću ulaznog napona šuma  $4 \cdot 10^{-16} \text{ V}^2/\text{Hz}$  i spektralnu gustoću ulazne struje šuma  $0,09 \cdot 10^{-24} \text{ A}^2/\text{Hz}$  (bijeli šum). Pojačalo je sustav prvoga reda s gornjom graničnom frekvencijom 20 kHz. Temeljito analizirati slučaj (napisati sve izraze) kada šum otpornika nije zanemariv!

5. Na instrumentacijsko pojačalo AD8429 pojačanja 1000 spojen je otpornički most s jednakim otpornicima otpora  $50 \text{ k}\Omega$ . Izračunajte vrijednost od vrha do vrha šuma na izlazu pojačala ako je frekvencijski pojas ograničen od 1 kHz do 11 kHz.

#### 4. AUDITORNE

1

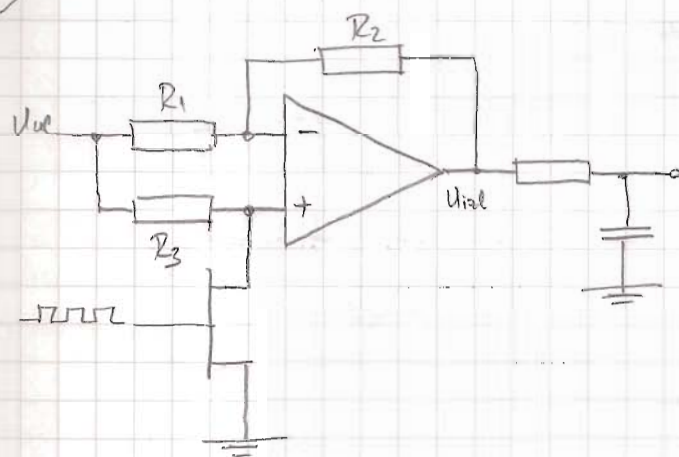

$$R_2 = R_1$$

$$U_{izl} = U_{ue} \left( -\frac{R_2}{R_1} \right) = -U_{ue} \quad \text{"ON"}$$

$$U_{izl} = U_{ue} \left( -\frac{R_2}{R_1} \right) + U_{ue} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = U_{ue} \quad \text{"OFF"}$$

Pojacanje 1 ili -1

$$U_{ue} = U_0 \sin(\omega t + 60^\circ)$$




$$\begin{aligned} U_{izl} &= \frac{1}{T} \int_0^T U_{ue}(t) \cdot A(t) dt = \\ &= \frac{1}{T} \left[ -\int_0^{T/2} U_0 \sin(\omega t + 60^\circ) dt + \int_{T/2}^T U_0 \sin(\omega t + 60^\circ) dt \right] = \\ &= \frac{2U_0}{\pi} \cos \psi = \frac{2 \cdot 3V}{\pi} \cos(60^\circ) = 0,955 V \\ &\quad \uparrow \text{fazi pomak} \end{aligned}$$

2.

$$U(t) = 4V \cdot \sin(2\pi \cdot 500t + 30^\circ) + 1V \sin(2\pi \cdot 1230Hzt + 50^\circ) + 0,5V \sin(2\pi \cdot 2930Hzt + 70^\circ)$$

$$U_M = \frac{1}{2} U_0 \sin \psi = \frac{0,5}{2} \sin(70^\circ) = 0,235 V$$
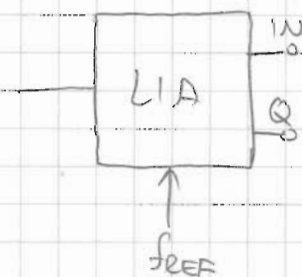
$$U_Q = \frac{1}{2} U_0 \cos \psi = \frac{0,5}{2} \cos(70^\circ) = 0,086 V$$



3.


$$u_{ue} = \sin[2\pi f(t) \cdot t]$$

$$f(t) = 10\text{kHz} + 200\text{Hz} \cdot \sin(2\pi \cdot 5000\text{Hz} \cdot t)$$

↑  
KONSTANTA

↑  
PROMJENA U  
VREMENU
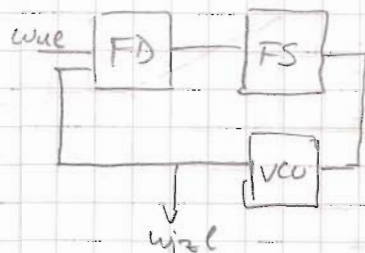
$$H(s) = \frac{u_{izl}}{u_{ue}} = \frac{kF(s)}{s + kF(s)}$$



$$F(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_g}} \leftarrow \text{sustav I. reda}$$

$$H(s) = \frac{k}{s \left(1 + \frac{s}{\omega_g}\right) + k}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{k}{\left(k - \frac{\omega^2}{\omega_g}\right) + \omega^2}$$

$$\omega_g = 2\pi \cdot 100\text{Hz}$$

a)  $\omega = 0$   $|H(0)| = 1$

b)  $\omega = 2\pi \cdot 5000$   $|H(5000 \cdot 2\pi)| = 6,406 \cdot 10^{-3}$


$$f_{iz}(t) = 10\text{kHz} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ |H(0)|}}{1} + 200\text{Hz} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ |H(5000 \cdot 2\pi)|}}{6,406 \cdot 10^{-3}} \cdot \sin(2\pi \cdot 5000t + \arg(H(2\pi \cdot 5000)))$$

$$f_{iz}(t) = 10\text{kHz} + 1,281\text{Hz} \cdot \sin(\dots)$$



# 4. AUDITORNE - NASTAVAK

4.

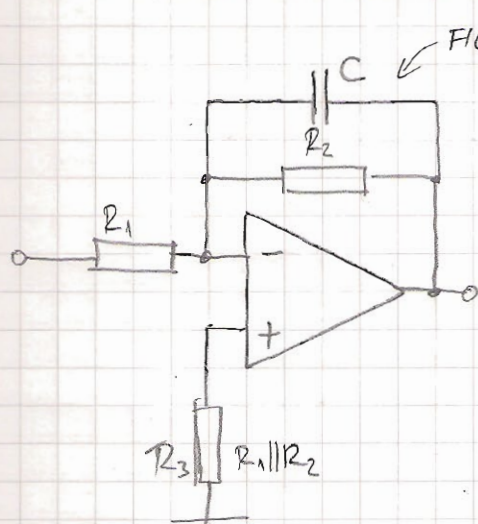

$$\begin{aligned} R_1 &= 10k\Omega \\ R_2 &= 100k\Omega \\ R_3 &= R_1 \parallel R_2 = 9,091k\Omega \end{aligned}$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi R_2 C} \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi f_g R_2} = 7, \text{ pF}$$

$$U_R^2 = 4kTR$$

R<sub>1</sub>)


$$A_{IHV} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1+j\omega R_2 C} \Rightarrow U_{R_1}^2 = U_{R_1}^2 \cdot \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 \cdot \frac{\pi}{2} f_g$$

nakon integriranja  
↓  
A<sub>IHV</sub> po f od 0 → ∞

R<sub>3</sub>)

$$A_{NIH} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 1 + \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{j\omega R_2 C} \Rightarrow U_{R_3}^2 = U_{R_3}^2 \cdot \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 \cdot \frac{\pi}{2} f_g$$

R<sub>2</sub>)

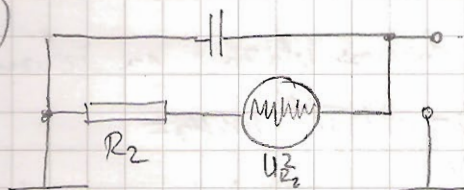

$$A_{PV} = \frac{1}{1+j\omega R_2 C} \Rightarrow U_{R_2}^2 = U_{R_2}^2 \cdot \frac{\pi}{2} f_g$$

za R<sub>3</sub>

$$\int_0^\infty \left| 1 + \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1+j\frac{f}{f_g}} \right|^2 df \stackrel{\text{aproksimiramo}}{=} \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 \cdot \frac{\pi}{2} f_g$$

↑  
integral divergira

$$T = 300K$$

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$U_{R_1}^2 = 5,2 \cdot 10^{-10} \text{ V}^2$$

$$U_{R_2}^2 = 5,2 \cdot 10^{-11} \text{ V}^2 = kT/C$$

$$U_{R_3}^2 = 4,727 \cdot 10^{-10} \text{ V}^2$$

Doprinos pojačala

naponski  
izvor

$$U_p^2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)^2 \cdot (U_p^2 + I_p^2 \cdot 2(R_1 \parallel R_2)^2) \cdot \frac{\pi}{2} f_g = 1,576 \cdot 10^{-9} \text{ V}^2$$

$$U_{NV}^2 = U_{R_1}^2 + U_{R_2}^2 + U_{R_3}^2 + U_p^2 = 2,621 \cdot 10^{-9} \text{ V}^2$$

$$U_{NV} = 51,2 \mu\text{V} \leftarrow \text{srednja}$$

$$U_{N,RP} = 6 U_{PP} = 307,12 \mu\text{V}$$





5.

AD8429

$$A = 1000$$

$$R = 50k\Omega$$

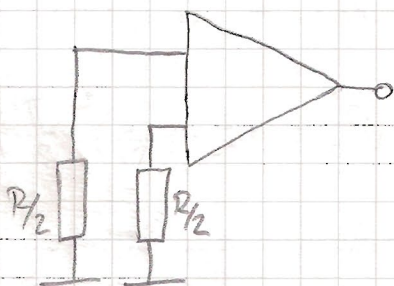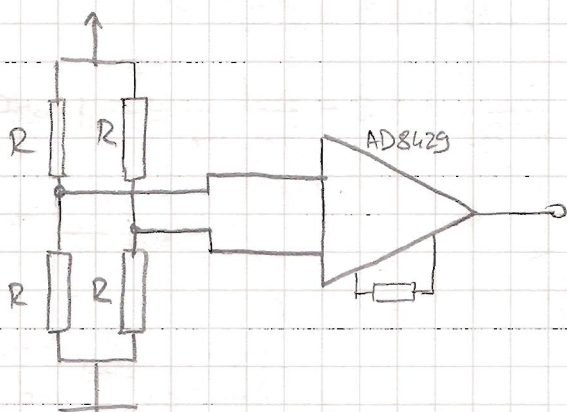

$$u_R^2 = 4kT(R/R) = 4,14 \cdot 10^{-6} \text{ V}^2/\text{Hz}$$

$$u_{in}^2 = u_{in}^2 \cdot A^2 \cdot \Delta f = (1 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}})^2 \cdot 1000^2 \cdot (10 \text{ kHz} - 1 \text{ kHz})$$

$$= 10^{-8} \text{ V}^2 \leftarrow \text{doprinos ulazu na izlaz}$$

$$u_{out}^2 = u_{out}^2 \cdot \Delta f = (45 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}})^2 \cdot 10 \text{ kHz} =$$

$$= 2 \cdot 10^{-11} \text{ V}^2 \leftarrow \text{doprinos izloza na izlozu}$$

$$u_I^2 = 2(R/R)^2 \cdot I_N^2 \cdot A^2 \cdot \Delta f = 2(25k\Omega)^2 \cdot (1,5 \text{ pA}/\sqrt{\text{Hz}})^2 \cdot 1000^2 \cdot 10 \text{ kHz} = 2,812 \cdot 10^{-5} \text{ V}^2$$

doprinos šuma stave  
poema izlozu

$$u_R^2 = 2 \cdot u_R^2 \cdot A^2 \cdot \Delta f = 8,8 \cdot 10^{-6} \text{ V}^2$$

$$u_{N,izl}^2 = \sum (S_{VIA}) = 3,7 \cdot 10^{-6} \text{ V}^2$$

$$u_N = 6 \text{ mV}$$

$$u_{pp} = \underline{\underline{36 \text{ mV}}} = 6 \cdot u_N$$