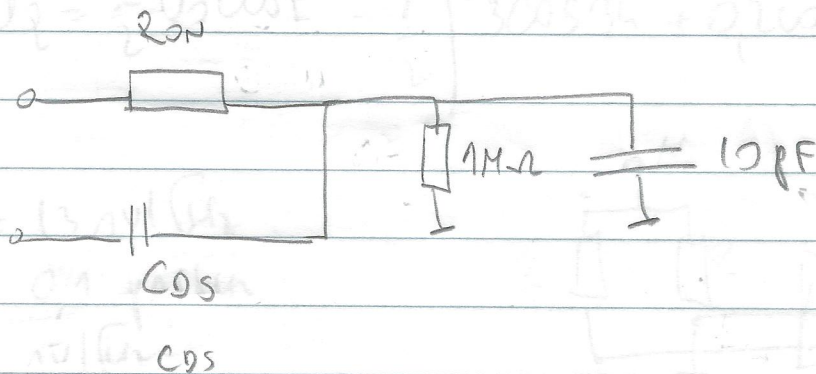


MEĐUISPIT 22.4.2015 EI


①  $N=16$   $1\text{M}\Omega \parallel 10\text{pF}$

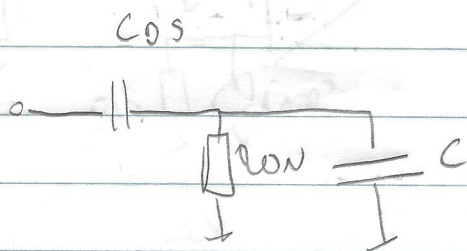a)  $R_{ON} = 1\Omega$


stat. preslušavanje  $\leq \frac{1}{2} \text{LSB}$ ,  $f = 10\text{MHz}$



$1\Omega \parallel 1\text{M}\Omega \approx 1\Omega$


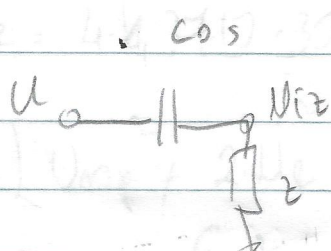
$$Z = \frac{R_{ON} \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R_{ON} + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R_{ON}}{1 + j\omega C R_{ON}}$$



$$\frac{u_Z}{u} = \frac{1}{1 + j\omega C R_{ON}} = \frac{j \cdot R_{ON} \cdot \omega \cdot \cos}{1 + j\omega C R_{ON} (C - 0)} \approx 1$$


$$U \cdot R_{ON} \cdot \omega \cdot \cos \leq \frac{\text{LSB}}{2}$$

$$③ U \cdot 2^n \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{os} \leq \frac{U}{2 \cdot 2^n}$$

$$C_{os} \leq \frac{1}{2 \cdot 2^n \cdot 2 \cdot \pi \cdot f}$$

$$C_{os} \leq \frac{1}{2 \cdot 2^{16} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 10 \cdot 10^6}$$
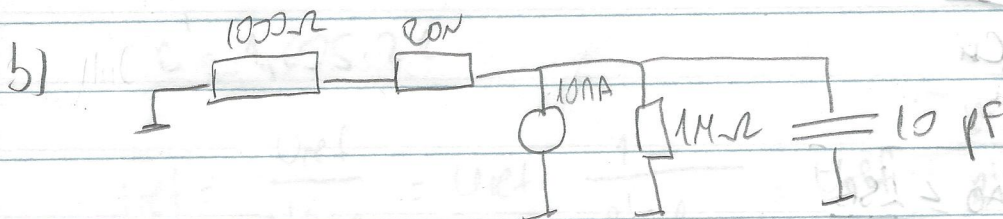
$$\underline{C_{os} \leq 1,2143 \cdot 10^{-16} \text{ F}}$$



$$R_{uk} = (1000 + R_{ON}) \parallel 1 \text{ M}\Omega = 999,999 \Omega$$

$$U = 10 \text{ nA} \cdot R_{uk} = 10 \cdot 10^{-9} \cdot 999,999 \approx 10 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

$$② U = 5 \text{ V}, N = 12, f_{uz} = 350 \text{ kHz}, t_{ao} = 650 \text{ ns}, f_{sig} = 50 \text{ kHz}$$

a)  $t_{aper} = 35 \text{ ns}$  kompenzira se

b)  $\frac{du}{dt} \cdot t_{aper} \leq \frac{LSB}{2}$

$$u(t) = U_{max} \cdot \sin(2\pi f t)$$

$$\frac{du(t)}{dt} = U_{max} \cdot 2\pi \cdot f \cdot \cos(2\pi f t)$$

12 bit max

$$U_{max} \cdot 2\pi \cdot f \cdot t_{aper} \leq \frac{U_{FS}}{2 \cdot 2^N}$$



$$\frac{UFS}{2} \cdot 2\pi \cdot f \cdot t_{aper} \leq \frac{UFS}{2}$$

$$f \leq \frac{1}{2 \cdot 2^N \cdot \pi \cdot t_{aper}}$$

$$f \leq \frac{1}{2 \cdot 2^{12} \cdot \pi \cdot 0.5 \cdot 10^{-9}}$$

$$f \leq 77,7 \text{ kHz}$$

$$c) \quad \frac{du}{dt} = \frac{I}{C_H}$$

$$\frac{du}{dt} \cdot t_{AO} \leq \frac{LSB}{2}$$

$$\frac{I}{C_H} \cdot t_{AO} \leq \frac{UFS}{2 \cdot 2^N}$$

$$\frac{I}{C_H} \leq \frac{UFS}{2 \cdot 2^N \cdot t_{AO}}$$

$$\frac{I}{C_H} \leq \frac{5}{2 \cdot 2^{12} \cdot 650 \cdot 10^{-9}}$$


$$\frac{I}{C_H} \leq 939 \text{ V/s}$$

$$d) \quad \frac{1}{f} = t_{AO} + t_{acr} + t_{aper} = 650 \cdot 10^{-9} + 2 \cdot 10^{-9} + 0,5 \cdot 10^{-9}$$

$$f = 377,3 \text{ kHz}$$

③  $n=2$  bits,  $U_{ref} = -4\text{ V}$

Quant. korak  $Q = \frac{|U_{ref}|}{2^n} = \frac{4}{2^2} = 1\text{ V}$

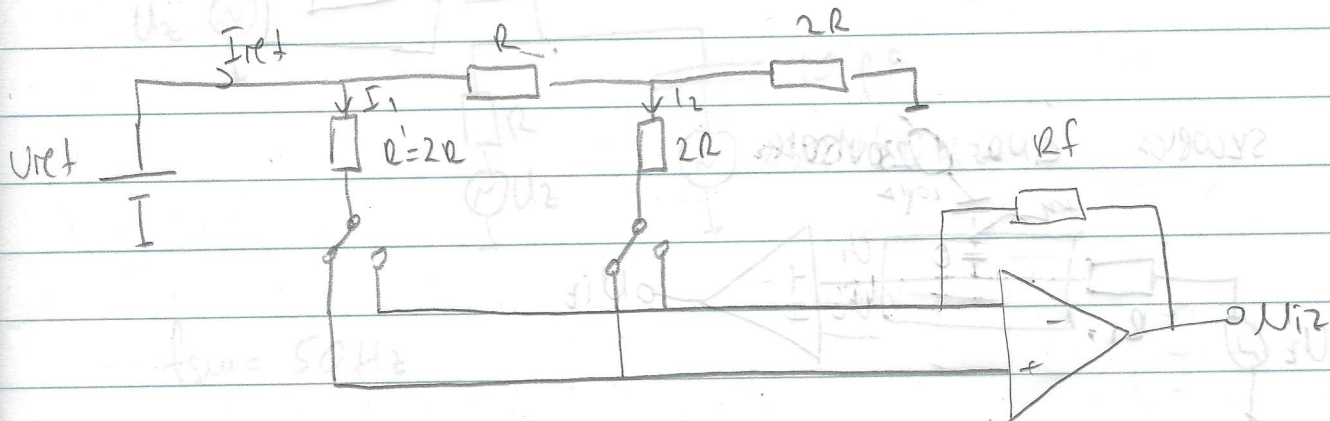

$$R' = 1,005 \cdot 2R$$

$$I_{ref} = \frac{U_{ref}}{R' + 2R} = U_{ref} \cdot \frac{1}{R' \cdot 2R / (R' + 2R)} = U_{ref} \cdot \frac{R' + 2R}{R' \cdot 2R}$$

$$I_{ref} = U_{ref} \cdot \frac{1,005 \cdot 2R + 2R}{1,005 \cdot 2R \cdot 2R} = U_{ref} \cdot \frac{2,005}{1,005 \cdot 2R} = 0,9975 \cdot \frac{U_{ref}}{R}$$

$$U_{i2} = -U_{ref} \cdot 0,9975 \left[ a_1 \cdot \frac{1}{2} + a_2 \cdot \frac{1}{4} \right]$$

00:  $U_{i2} = 0\text{ V}$

01:  $U_{i2} = 4 \cdot 0,9975 \cdot \left[ 0 + \frac{1}{4} \right] = 0,9975\text{ V}$




10:  $U_{i2} = 4 \cdot 0,9975 \cdot \left[ \frac{1}{2} + 0 \right] = 1,995\text{ V}$

11:  $U_{i2} = 4 \cdot 0,9975 \cdot \left[ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right] = 2,9925\text{ V}$

$$DNL = 1\text{ V} - 0,99 = 0,01\text{ V}$$



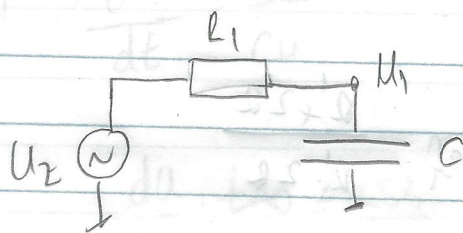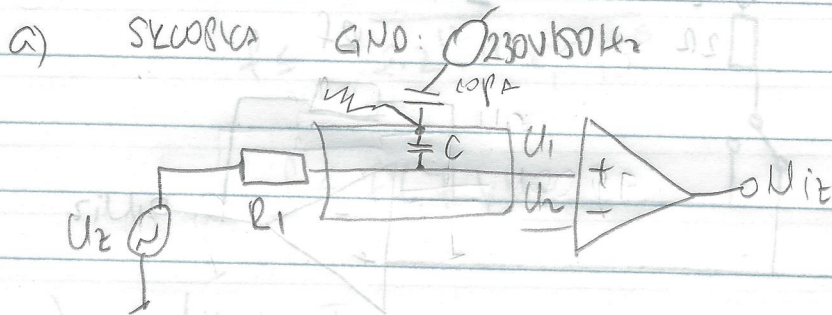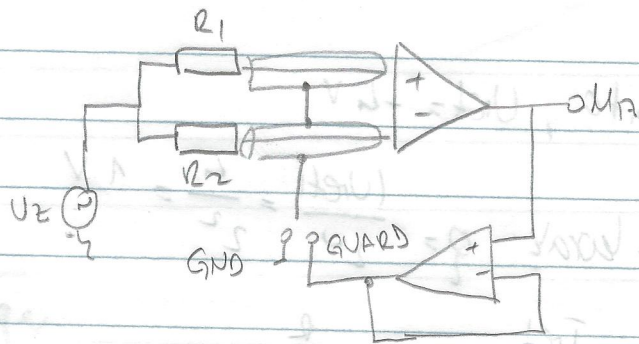4)  $R_1 = 9 \text{ k}\Omega, R_2 = 10 \text{ k}\Omega$



$f_{sw} = f_i = 1 \text{ kHz} = 10^3$

$$\frac{U_1}{U_Z} = \frac{1}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega C}{1 + j\omega C R_1}$$


Vijedi i za  $U_2$ :

$$U_{1z} = A_0 U_0 = A_0 (U_1 - U_2) = A_0 U_Z \left[ \frac{1}{1 + j\omega C R_1} - \frac{1}{1 + j\omega C R_2} \right]$$

$$= 100 \cdot 1 \left[ \frac{1}{1 + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 10^3 \cdot 9 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6}} - \frac{1}{1 + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6}} \right]$$

$U_{1z} = 0,0628 \text{ V}$

b) SKUPKA GUARD

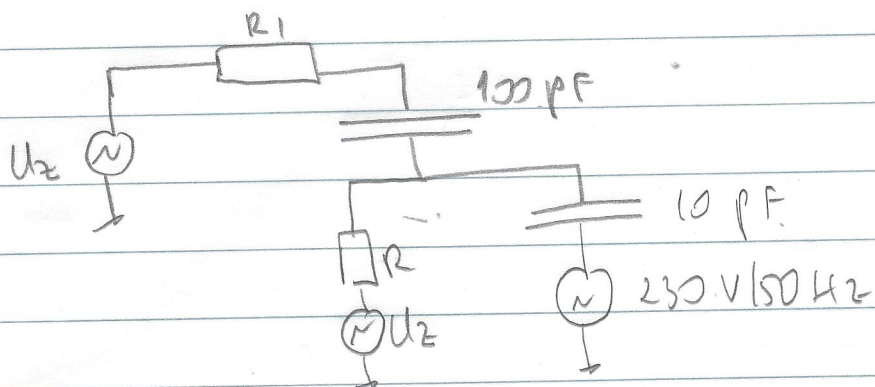

$$f_{SM} = 50\text{ Hz}$$